

組合せ論理回路

組合せ論理回路




$$y_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, m$$

- ある時点での出力が, その時点の入力のみで決まる (記憶を持たない) 回路
 - フィードバックが存在しない (入力→出力の方向にだけゲートが接続されている)
- 原理的には, n 入力の論理関数が m 個並んでいるものだと考えればよい


組合せ論理回路の構成方法

- 原理上は、必ず積和形回路で表すことができる, しかし
 - n が大きい場合, 簡単化の計算に膨大なコストがかかる
 - それが最適とは限らない
- 算術論理演算のように入出力関係の規則性が高い場合は, その規則性に注目して回路を組み立てる方がよい
 - 演算回路
 - 算術演算, 論理演算
 - 複数の回路を接続するための部品
 - 2進デコーダ, マルチプレクサ
 - 複数回路の接続例
 - ALU


復習: MIPSの構造

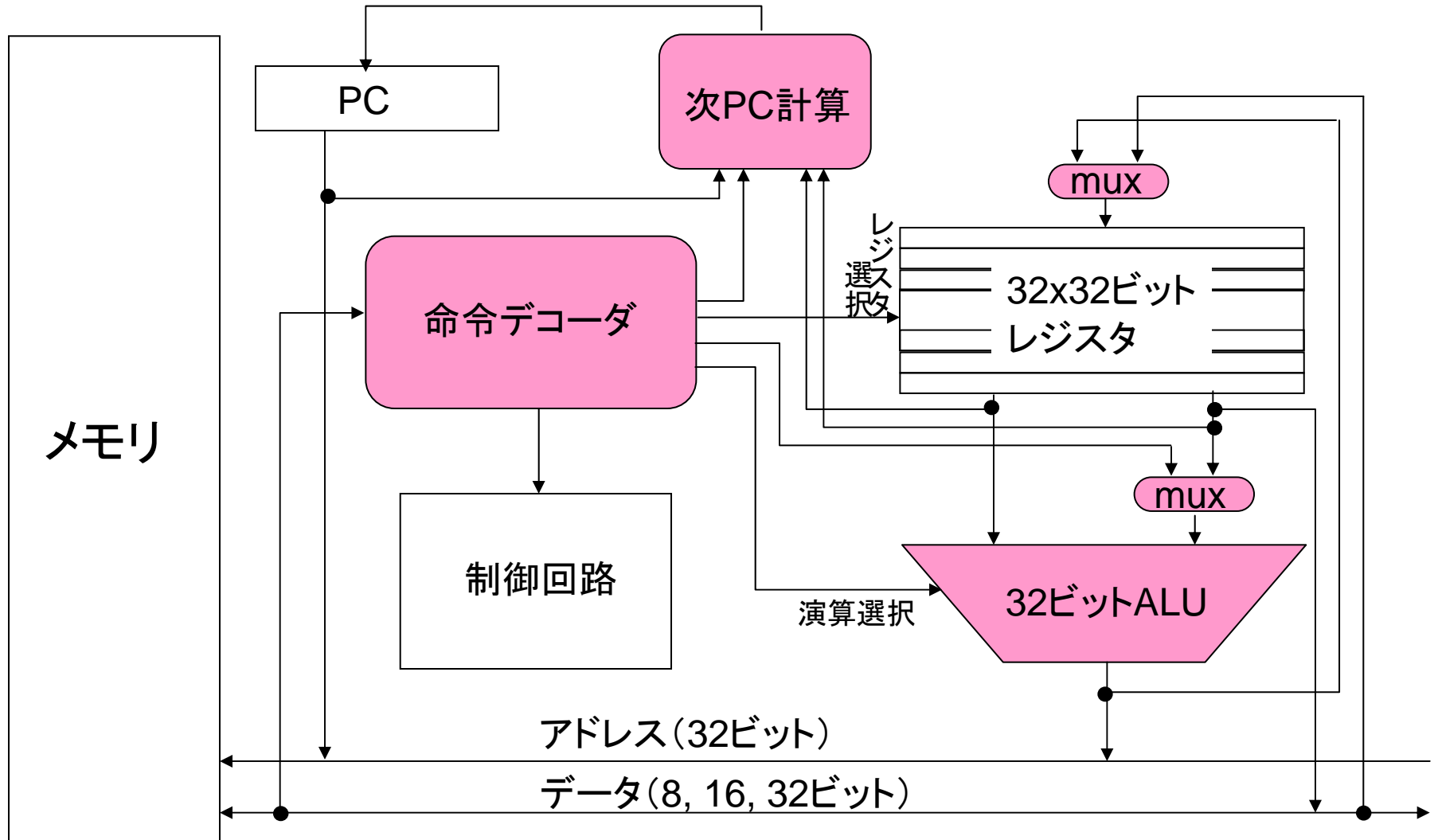

復習: MIPSの構造

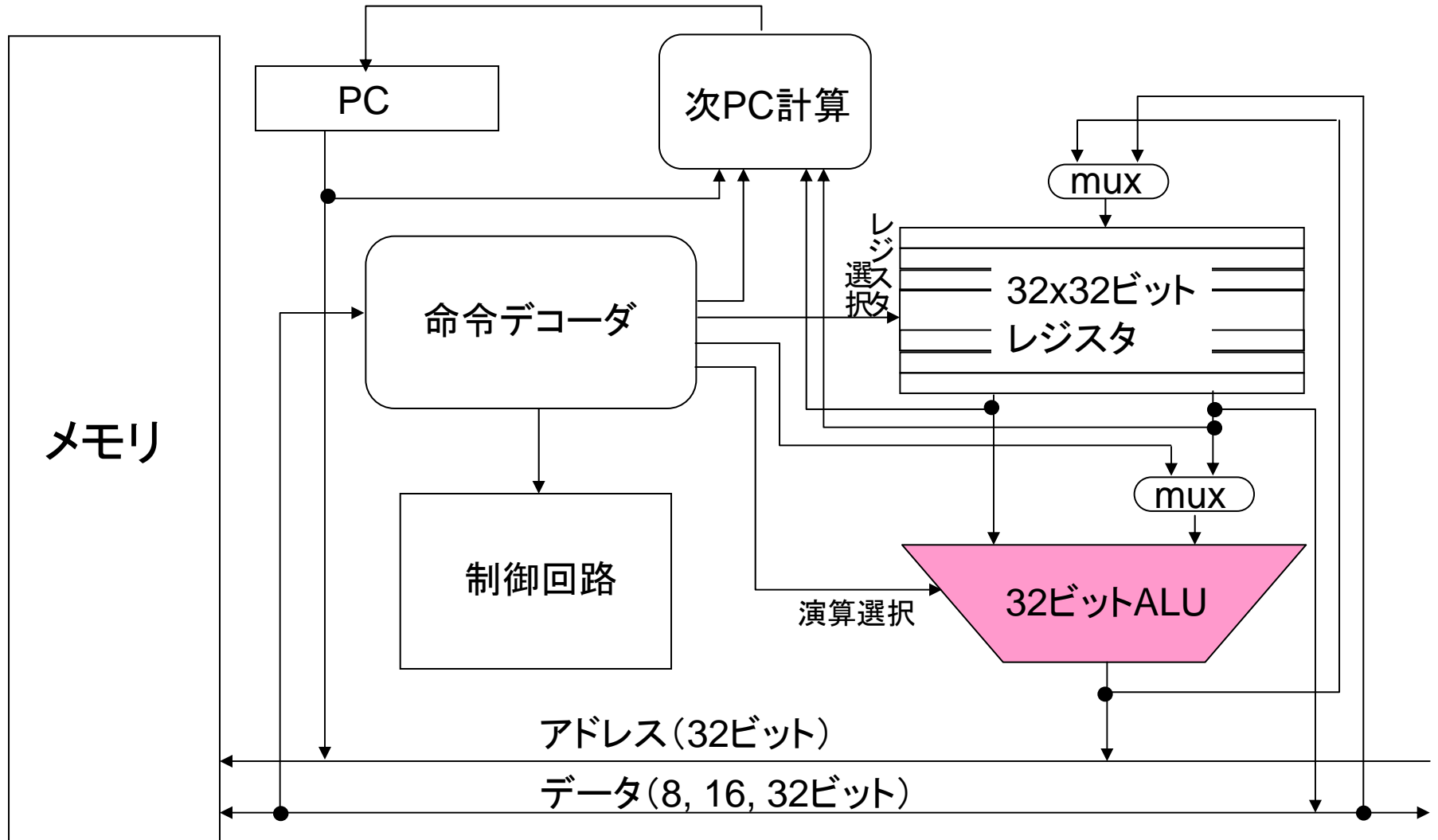


ALU

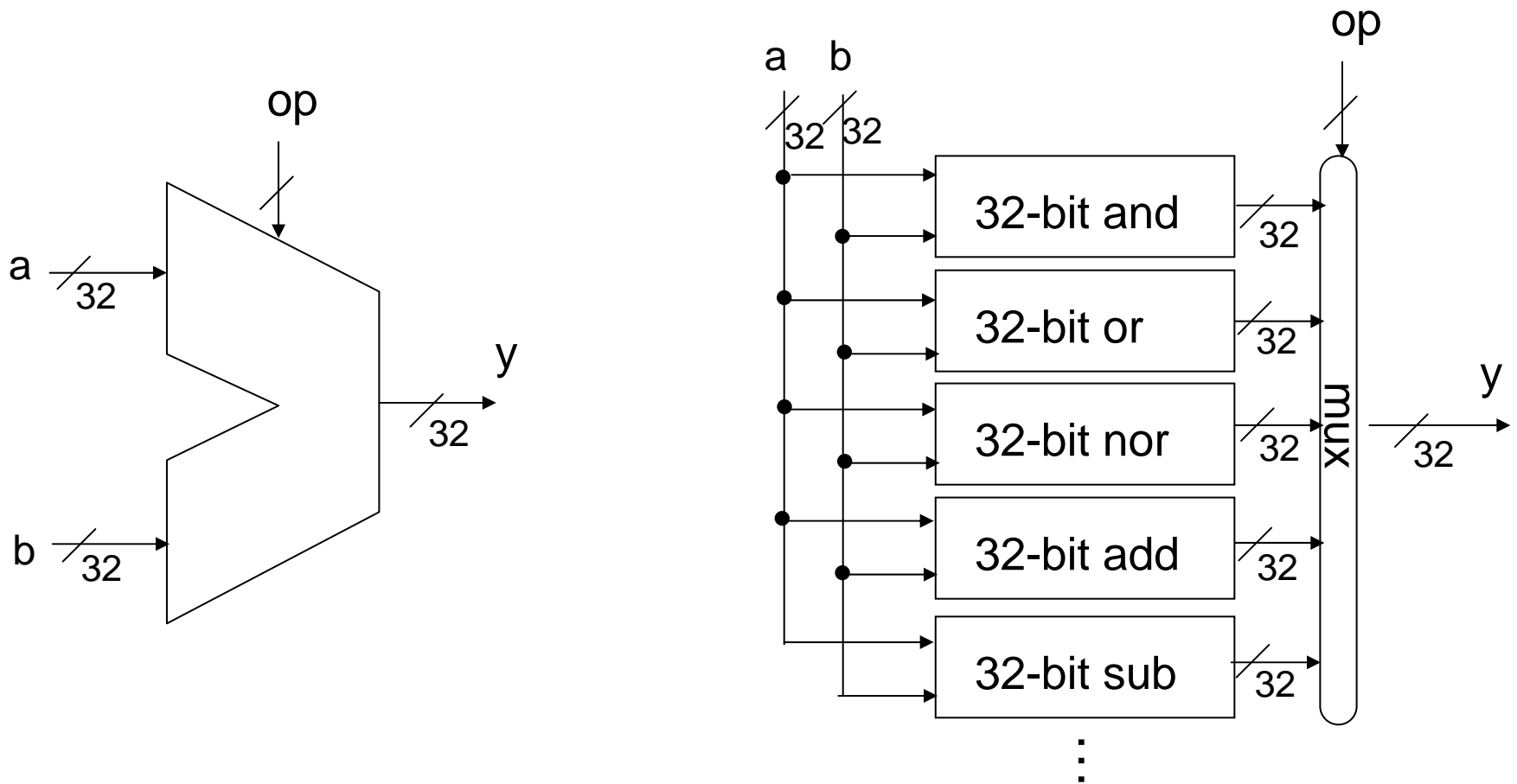


- 短い斜線と数字は、複数ビットをまとめたことを表示している
(自明な場合、興味のない場合は適宜省略)


ビットごと論理演算器

 


$$y = a \& b$$

 

$$y = a | b$$

 


$$y = a \wedge b$$

 

$$y = \sim(a | b)$$


半加算器 (half adder)

 

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$s = \bar{a}b + a\bar{b} (= a \oplus b)$$


$$c = ab$$

 



(参考)

あるいは, s の計算に c の計算結果を利用することを考えると

 
$$\begin{aligned} s &= \bar{a}b + a\bar{b} \\ &= (\bar{a} + a\bar{b})(b + a\bar{b}) && \text{分配則} \\ &= (\bar{a} + a)(\bar{a} + \bar{b})(b + a)(b + \bar{b}) && \text{分配則} \\ &= (\bar{a} + \bar{b})(b + a) && \text{相補則} \\ &= \bar{a}\bar{b}(a + b) && \text{ド・モルガン則} \\ &= \bar{c}(a + b) \end{aligned}$$



全加算器 (full adder)

  

前の位からの繰り上がりを考慮する. 半加算器が2つ必要

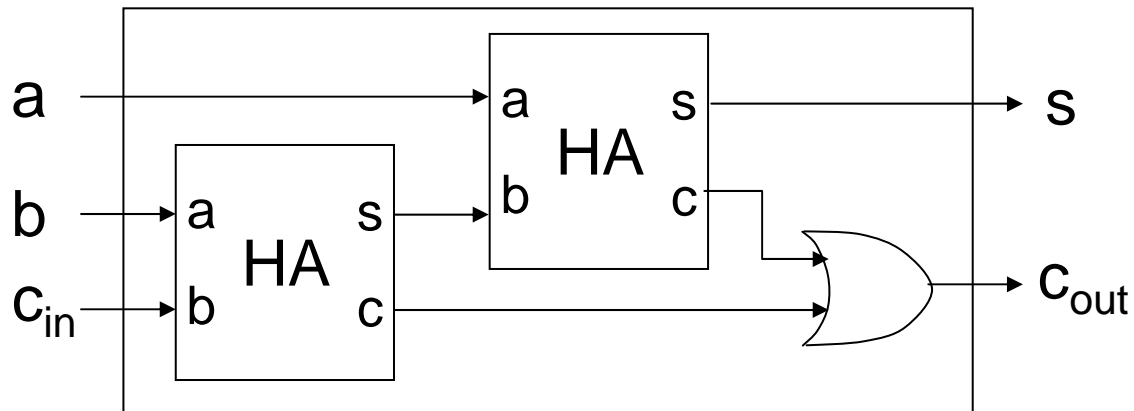

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$s = a \oplus b \oplus c_{in}$$

$$= \bar{a} \bar{b} c_{in} + \bar{a} b \bar{c}_{in} + a \bar{b} \bar{c}_{in} + abc_{in}$$

$$c_{out} = bc_{in} + (b \oplus c_{in})a$$


$$= (\bar{a} + a)bc_{in} + (b \bar{c}_{in} + \bar{b}c_{in})a$$

$$= \bar{a}bc_{in} + ab \bar{c}_{in} + a \bar{b}c_{in} + abc_{in}$$

$$= ab + bc_{in} + c_{in}a$$

- 3つの入力が対称な点に注意
- c_{out} は3入力多数決関数


n-ビット加算器

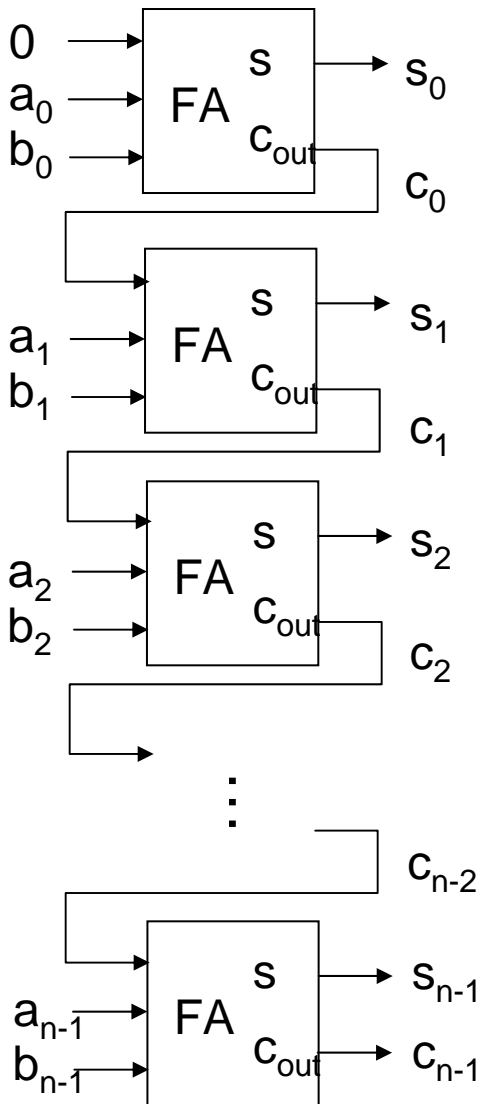


リプルキャリー型加算器と呼ばれる

- n に比例して遅延が蓄積するため、決して速い回路ではない
- より高速な(しかし回路規模の大きい)加算回路も広く用いられている (e.g. キャリー先読み型加算器)


n-ビット減算器

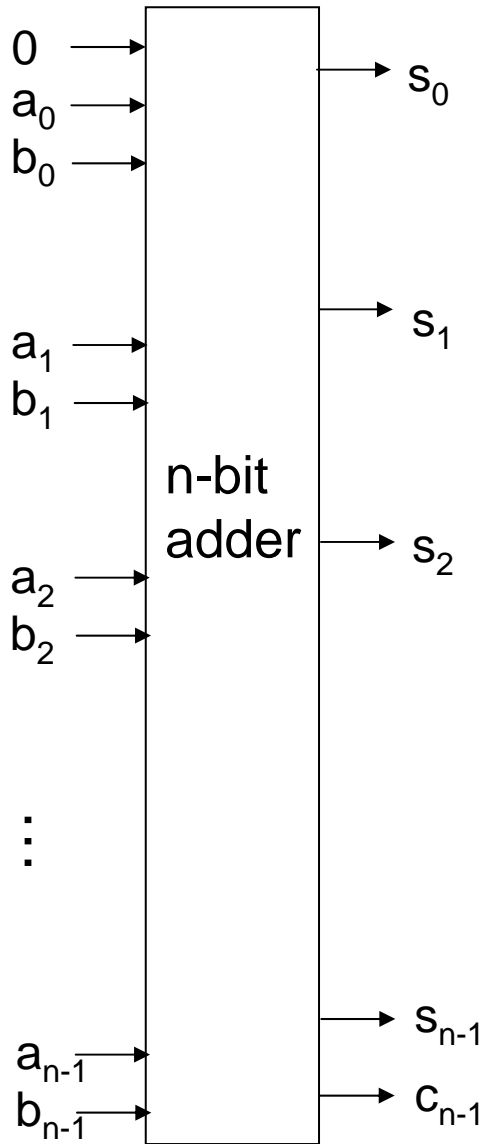


$$a - b = a + (-b)$$

 

入力を変えるだけで
減算器になる


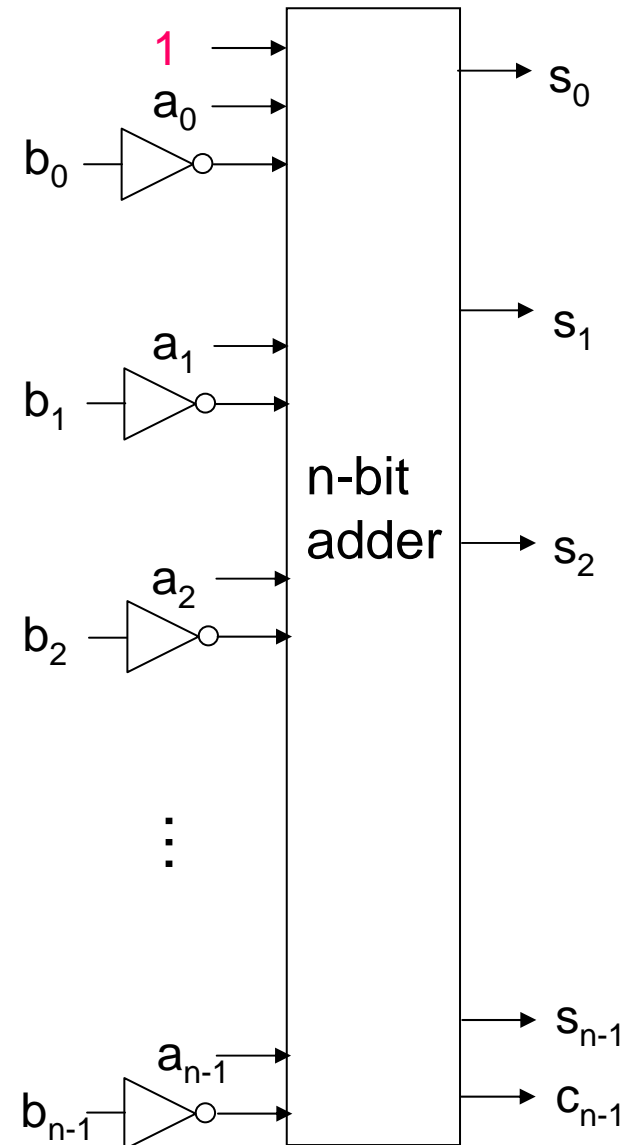


復習: MIPSの構造

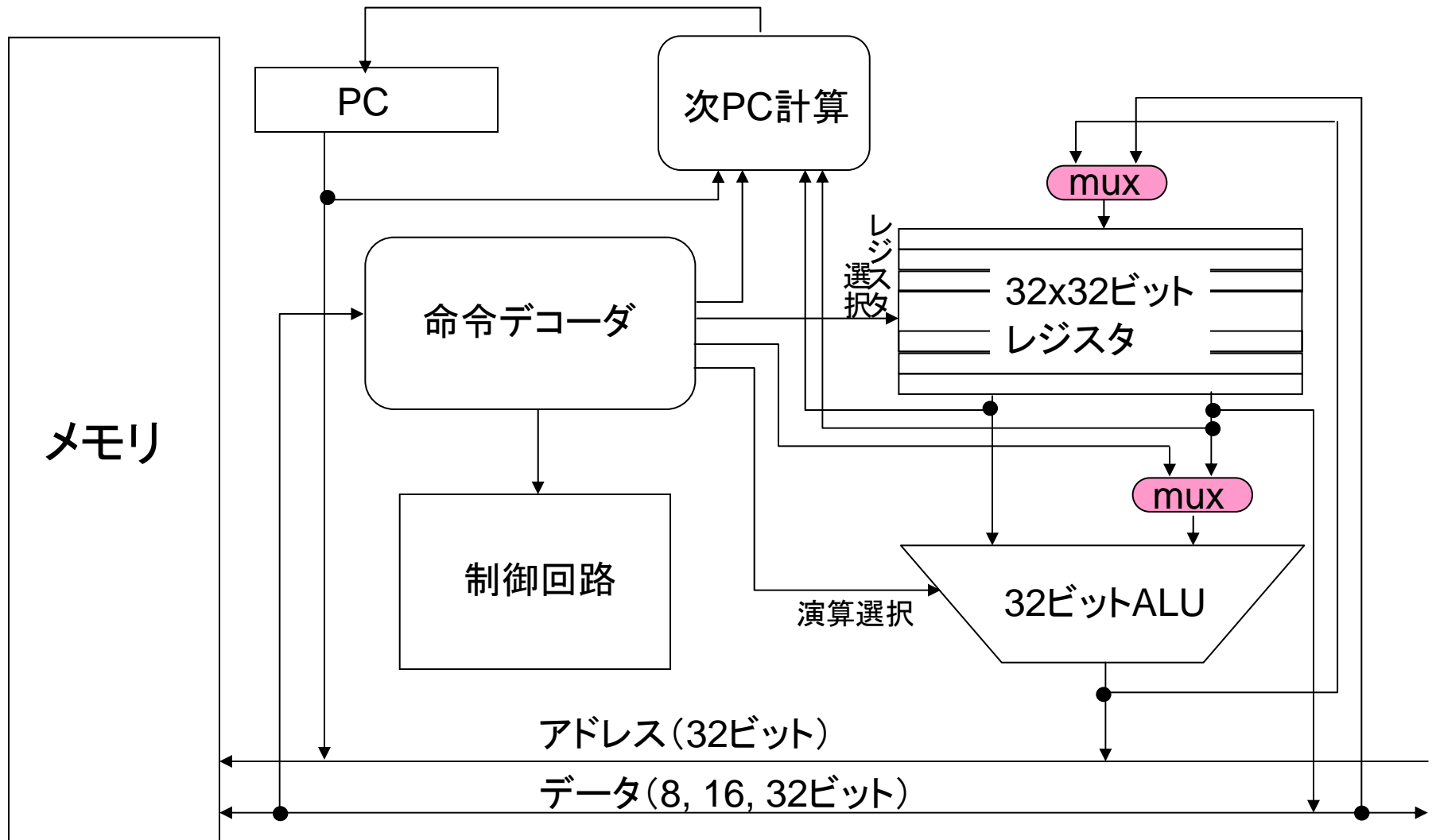


マルチプレクサ (セレクタ)

$s = i$ なら a_i を選ぶ

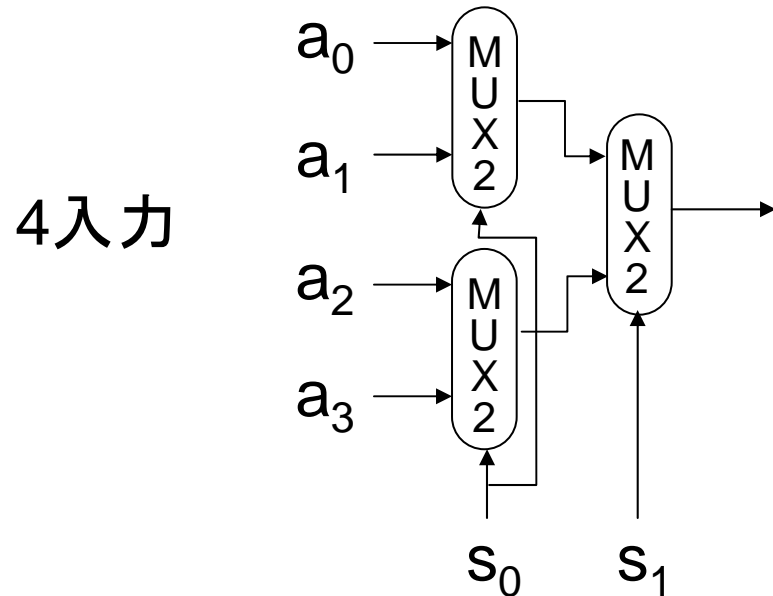
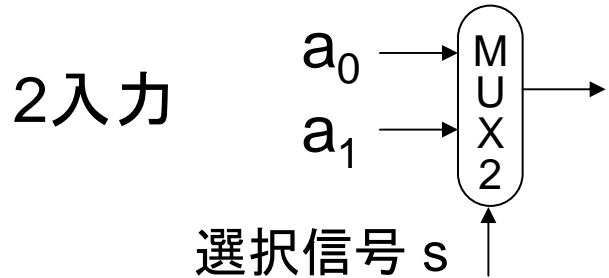


a_0	a_1	s	mux2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


$$m = a_0 \bar{s} + a_1 s$$

 

マルチプレクサのバリエーション

  


どの制御信号によってどの入力を選択されるかを明示したい場合

 


多ビットをまとめて選択したい場合

バレルシフタ

 


8ビットの左シフタ
 $y = a \ll b$

復習: MIPSの構造

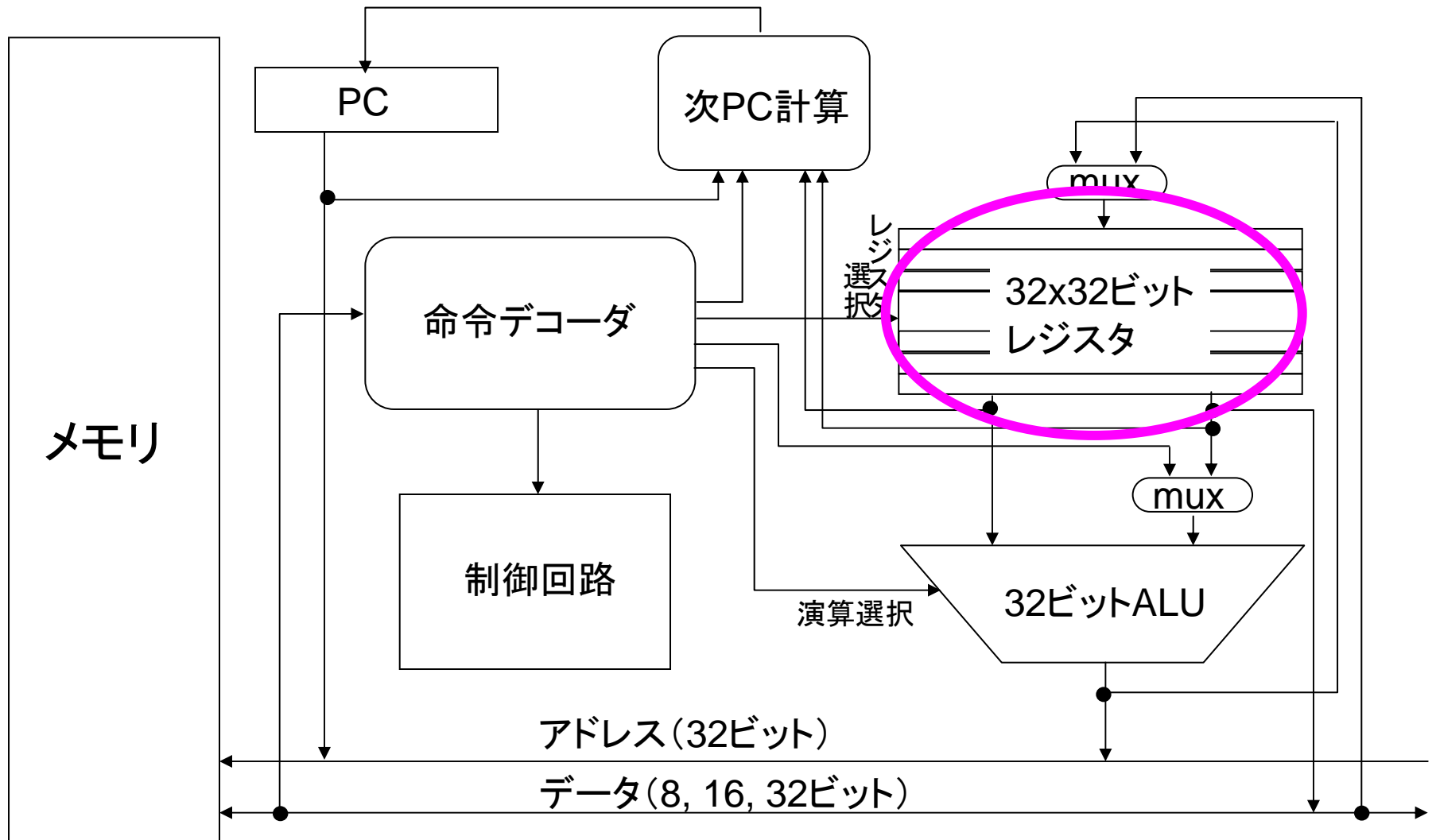


32 × 32ビットレジスタ (1入力2出力)

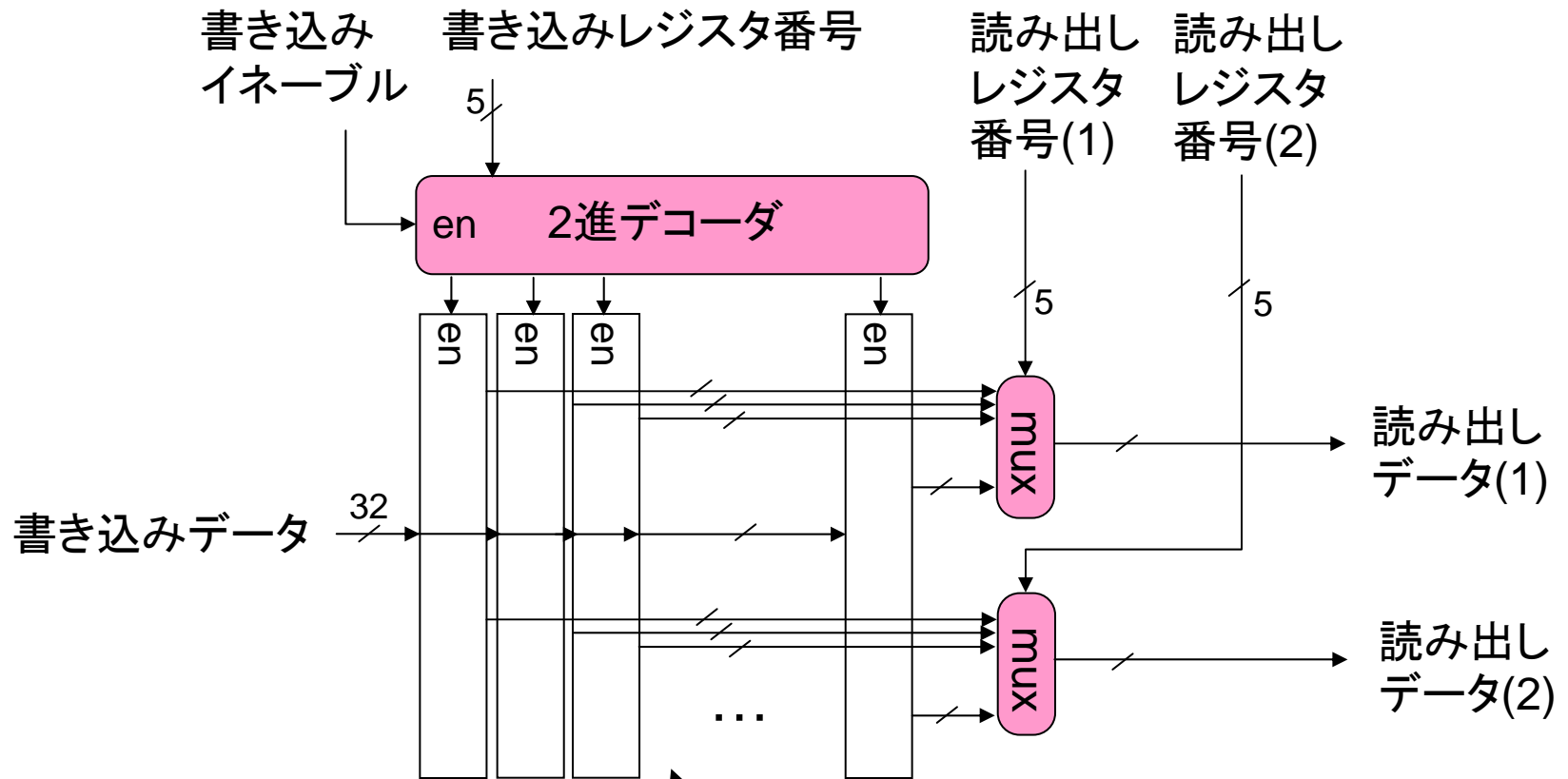

32-bit レジスタ × 32個

(ここは組合せ回路ではない → 次回のテーマ)

2進デコーダ

 


- $en = 0$ のときは全出力が0
- $en = 1$ のときは, 入力を2進数 k と見なして, 出力 y_k を1, 他を0とする
例: $x_1 = 1, x_0 = 0$ のとき, 入力は2進数で「2」を表すので, y_2 のみが1となる

(en は enable の略で, 活性化信号などと呼ばれる)

各 y_i について真理値表を書くと, 1行だけ出力が1になるような表となる


x_2	x_1	x_0	$y_7y_6\cdots y_1y_0$
0	0	0	0000 0001
0	0	1	0000 0010
0	1	0	0000 0100
0	1	1	0000 1000
1	0	0	0001 0000
1	0	1	0010 0000
1	1	0	0100 0000
1	1	1	1000 0000

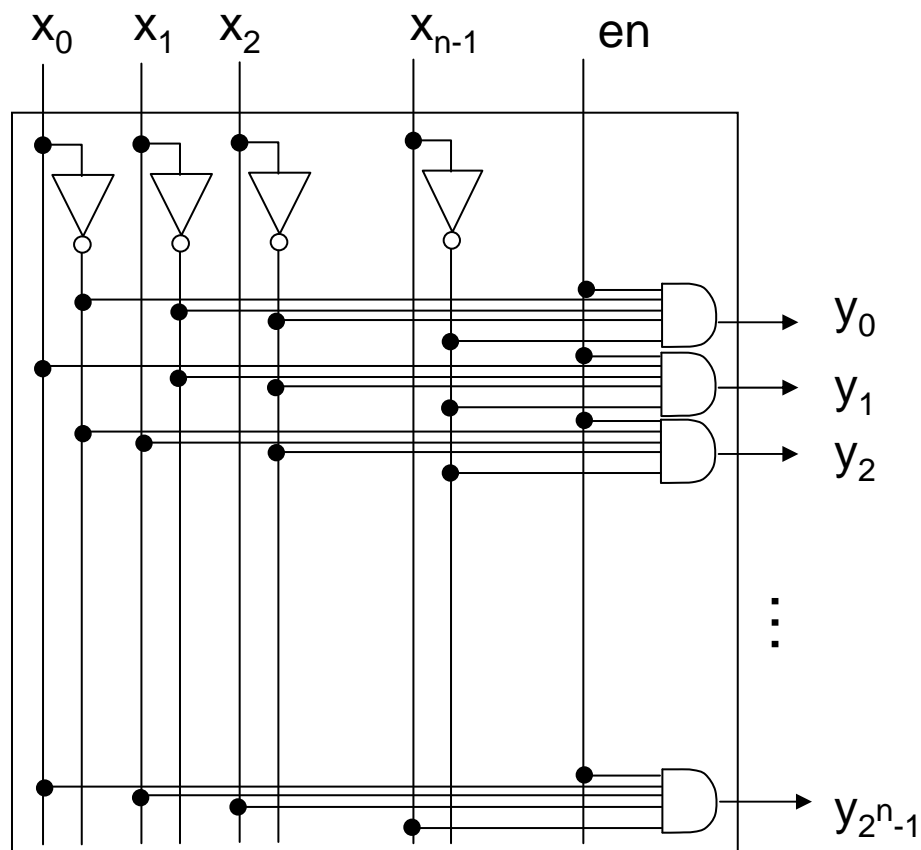

ALU の設計例

3ビット入力 op_2 op_1 op_0
によって以下の各演算を洗濯して実行する ALU を設計する

 001: addu
011: subu
100: and
101: or
111: nor



練習問題

op_2, op_1, op_0 の3ビットの入力から, 信号 s_2, s_1, s_0 をそれぞれ生成する3つの組合せ回路を設計したい. これらのそれぞれをカルノー図で表し, 最も簡単な積和型論理回路で実現せよ. ただし, s_0, s_1, s_0 のそれぞれを独立に簡単化してよい.

ヒント:

- s_0 は, op が $addu$ と $subu$ のとき以外は don't care
- $s_2 s_1$ は組にして, 2進数とみなして 0, 1, 2, 3 になる場合の op をそれぞれ考える. 使われない op の場合は don't care

解答例

- $op_2 op_1 op_0$ が 001 のとき (addu) は s_0 を 0 とし, 011 のとき (subu) は s_0 を 1 とする. その他の場合は don't care

- $op_2 op_1 op_0$ が
 - 100 のとき: $s_2 s_1 = 00$
 - 101 のとき: $s_2 s_1 = 01$
 - 111 のとき: $s_2 s_1 = 10$
 - 001 or 011 のとき: $s_2 s_1 = 11$
 - それら以外の場合: don't care

S_0

		$op_1 op_0$			
		00	01	11	10
op_2	0	*	0	1	*
	1	*	*	*	*

S_1

		$op_1 op_0$			
		00	01	11	10
op_2	0	*	1	1	*
	1	0	1	0	*

S_2

		$op_1 op_0$			
		00	01	11	10
op_2	0	*	1	1	*
	1	0	0	1	*

解答例(つづき)

$$s_0 = op_1$$

$$s_1 = \overline{op_2} + \overline{op_1} \cdot op_0$$

$$s_2 = \overline{op_2} + op_1$$

