

東北大学 工学部 機械知能・航空工学科
2020年度 クラス C D

情報科学基礎 I

4. 論理値と論理演算 (教科書2.1節, 2.4節)

大学院情報科学研究科
鏡 慎吾

論理値と論理演算

論理値と論理演算

論理値(真理値)

- 「3 は 4 より小さい」は真 (true): 数値 1 で表す
- 「カエルは哺乳動物である」は偽 (false): 数値 0 で表す

論理演算:

- 論理積 (AND): $A \cdot B$ あるいは単に AB
他の記法: $A \wedge B, A \& B$
- 論理和 (OR): $A + B$
他の記法: $A \vee B, A | B$
- 論理否定 (NOT): \overline{A}
他の記法: $\neg A, A', !A, \sim A$

真理値表とゲート記号




真理値表

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	\bar{A}
0	1
1	0


ゲート記号

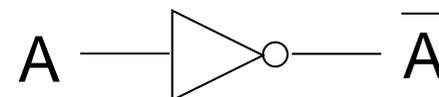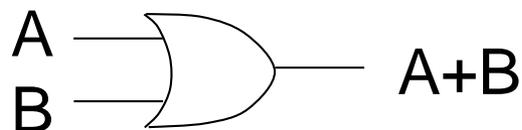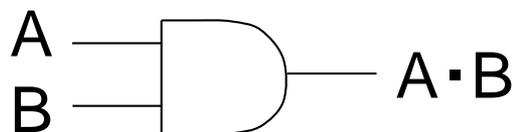

よく使う他の論理演算


否定論理積
(NAND)

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

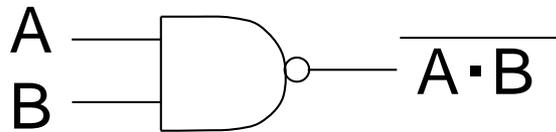


否定論理和
(NOR)

A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

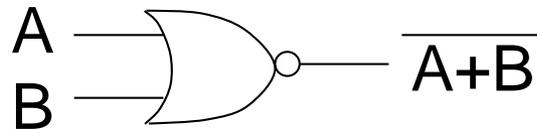





排他的論理和
(eXclusive OR)
(XOR)

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

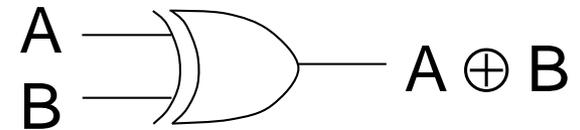



- 片方だけ 1 のときに限って 1
- つまり入力が相異なるときに 1

多入力AND, 多入力OR

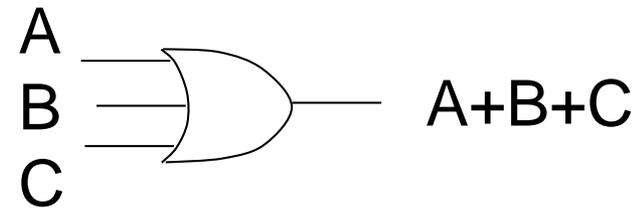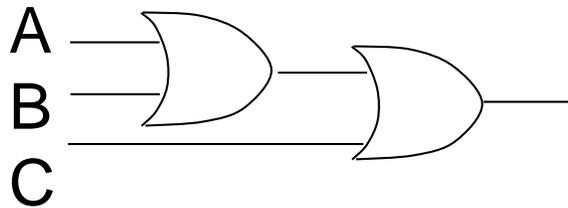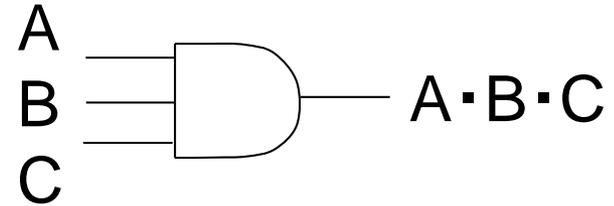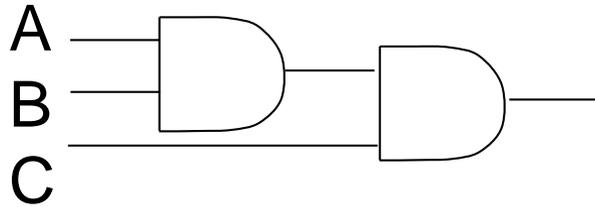

- 論理積も論理和も, 交換則 ($AB = BA$, $A+B = B+A$) と結合則 ($(AB)C = A(BC)$, $(A+B)+C = A+(B+C)$) が成り立つ.
- 入力の順序に関係なく,
 - 多入力ANDは入力が一つでも 0 なら 0
 - 多入力 OR は入力が一つでも 1 なら 1
- 他入力 NAND, 他入力NORは, それらの出力を反転したもの

多入力XOR

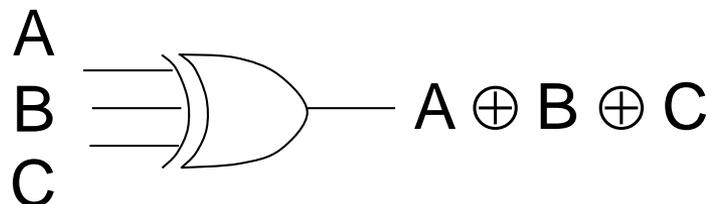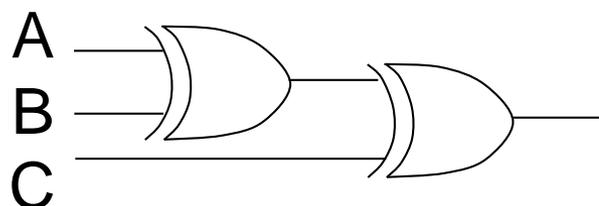

- 2入力 XOR は, 入力のうち 1 の数が奇数なら 1, 偶数なら 0
- 多入力 XOR の動作を, 入力を 1 つずつ増やしながらかけてみる
- $X \oplus 1 = \overline{X}$; $X \oplus 0 = X$
- A, B, C, ... と順に見ていって, 入力の 1 が現れる度に出力は反転する
- 結局, 多入力 XOR は, 入力のうち 1 の数が奇数なら 1 に, 偶数なら 0 になる

例題

(1) 任意の論理値 A に対して以下の条件が満たされるような論理演算子 \star を求めよ

$$A \star 0 = A$$

$$A \star 1 = 1$$

(2) 同じことを以下の条件について答えよ

$$A \star 0 = 0$$

$$A \star 1 = A$$

(3) 同じことを以下の条件について答えよ

$$A \star 0 = A$$

$$A \star 1 = \overline{A}$$

真理値表で考えるとよい

A	x	?
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

解答例

(1)

A	x	?
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

(2)

A	x	?
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND





(3)

A	x	?
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR





電子回路としての実現

NOTゲートの回路 (インバータ)

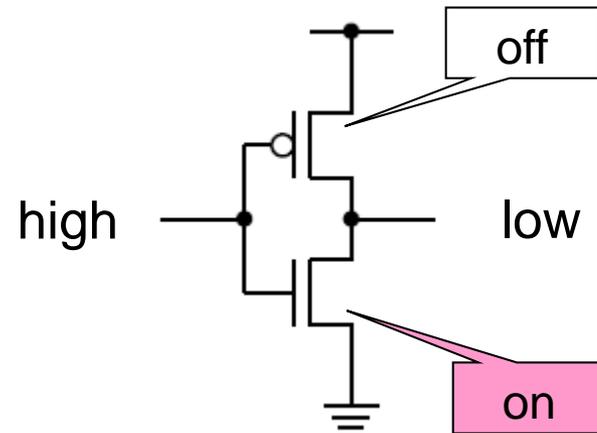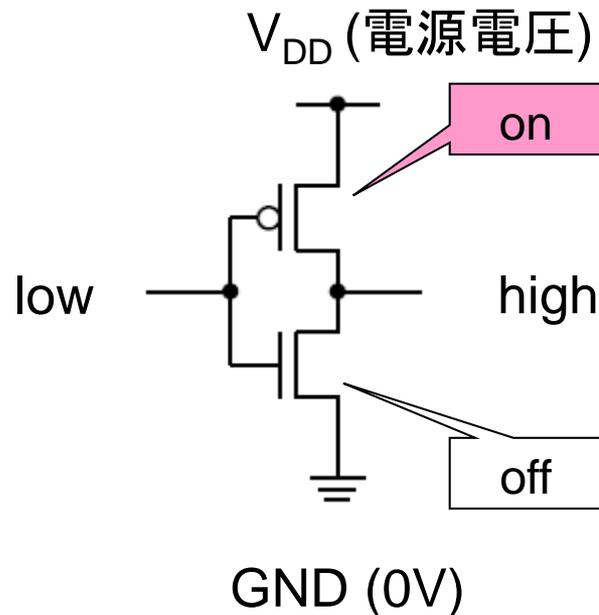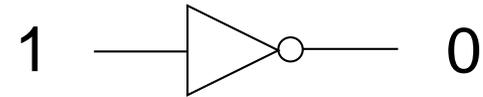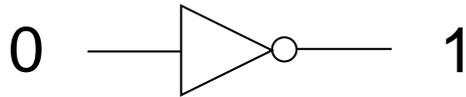

CMOS技術 (Complementary MOS):
NMOS と PMOS を常に対にして使う (低消費電力)

NAND, NORゲートの回路

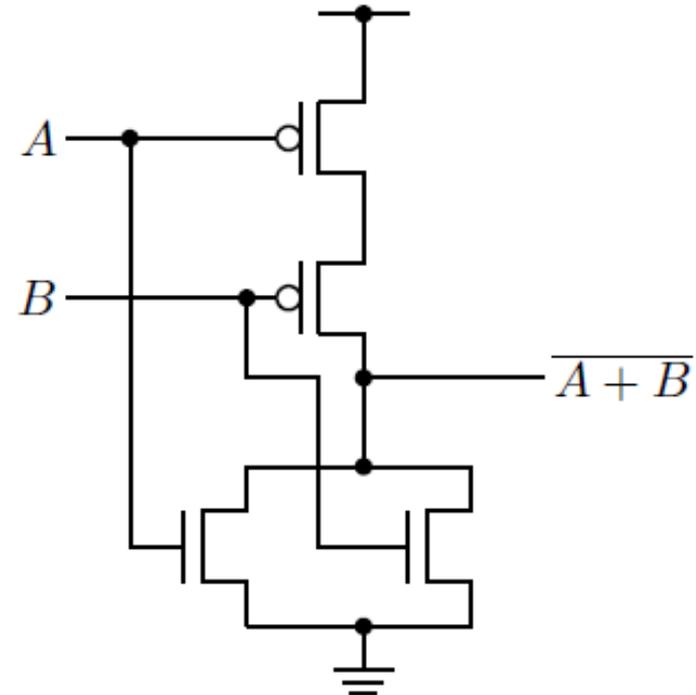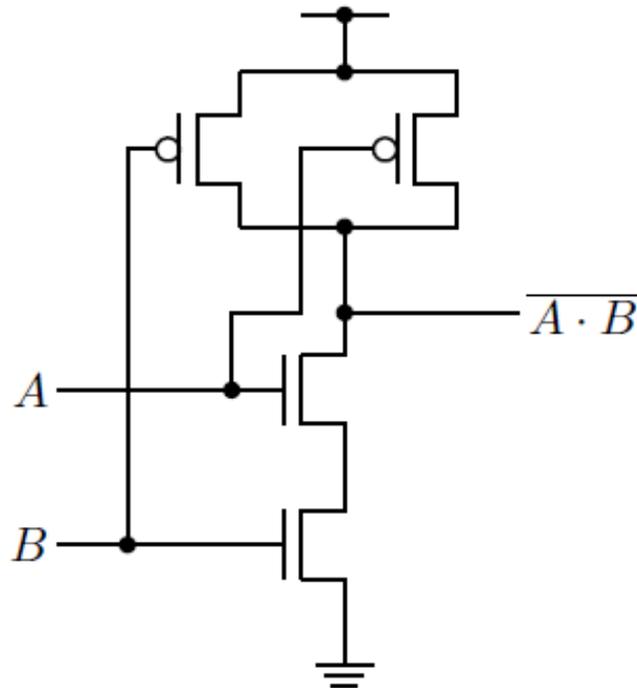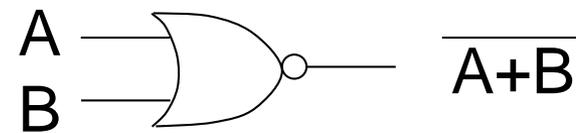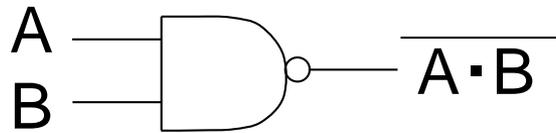

- AND, OR は NAND, NOR, NOT から作れる
- XOR は AND, OR, NOT から作れる

プログラミングで使う論理演算

論理演算子

```
if (x > 20 && x < 80) {  
    ...  
}
```

```
if (a < 0 || b < 0) {  
    ...  
}
```

```
if (!isalpha(c)) {  
    ...  
}
```

C言語では, 比較演算子 (>, >=, <, <=, ==, !=) は真のとき整数 1 を, 偽のとき整数 0 を返す.

演算子 &&, ||, ! が, 論理積, 論理和, 論理否定を行う.

if や while などの条件部は, 0 を偽, 0 以外を真とみなして判定する.

ビットごと論理演算子

C言語の演算子 $\&$, $|$, \sim , \wedge などは, $\&\&$, $\|\|$, $!$ とは異なり ビットごとの 論理演算を行う

```
a = 0x1234;    // 0001 0010 0011 0100
b = 0xcafe;    // 1100 1010 1111 1110
c = a & b;     // 0000 0010 0011 0100 (AND)
c = a | b;     // 1101 1010 1111 1110 (OR)
c = ~a;       // 1110 1101 1100 1011 (NOT)
c = a ^ b;    // 1101 1000 1100 1010 (XOR)
```

任意のビットは

- 1 との OR を取ると 1 になる; 0 との OR は元のまま不変
 - 0 との AND を取ると 0 になる; 1 との AND は元のまま不変
 - 1 との XOR を取ると反転する; 0 との XOR は元のまま不変
- などを利用して, ビットごとの操作ができる

例題

ファミリーコンピュータ用ゲーム「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」((株) エニックス, 1990年) では, 敵との戦闘中に「にげる」操作を8 回行くと, それ以降, 敵へのすべての攻撃が強力なものとなる(会心の一撃と呼ばれる) 現象が生じた. 内部でどのような処理が行われていたか推測して述べよ.

(2010年度 期末試験)



http://www.youtube.com/watch?v=_Ao1ofpl0mE

解答例

ドラゴンクエストIV (エニックス) の戦闘状態を保持するメモリ領域の一部は、以下のような構成だったと推測されている:

霧フラグ	?	?	?	会心フラグ	「にげる」コマンドカウンタ		
7	6	5	4	3	2	1	0


```
critical_hit_bit = 1 << 3; // 0000 1000
fog_bit = 1 << 7; // 1000 0000
```

```
status = status | critical_hit_bit; // 会心の一撃ON
status = status & ~critical_hit_bit; // 会心の一撃OFF
status = status ^ fog_bit; // 霧状態を反転
```

```
if (status & fog_bit) {
    // 霧状態ならこの処理を実行
}
```

例: コンピュータネットワーク

(教科書10章)

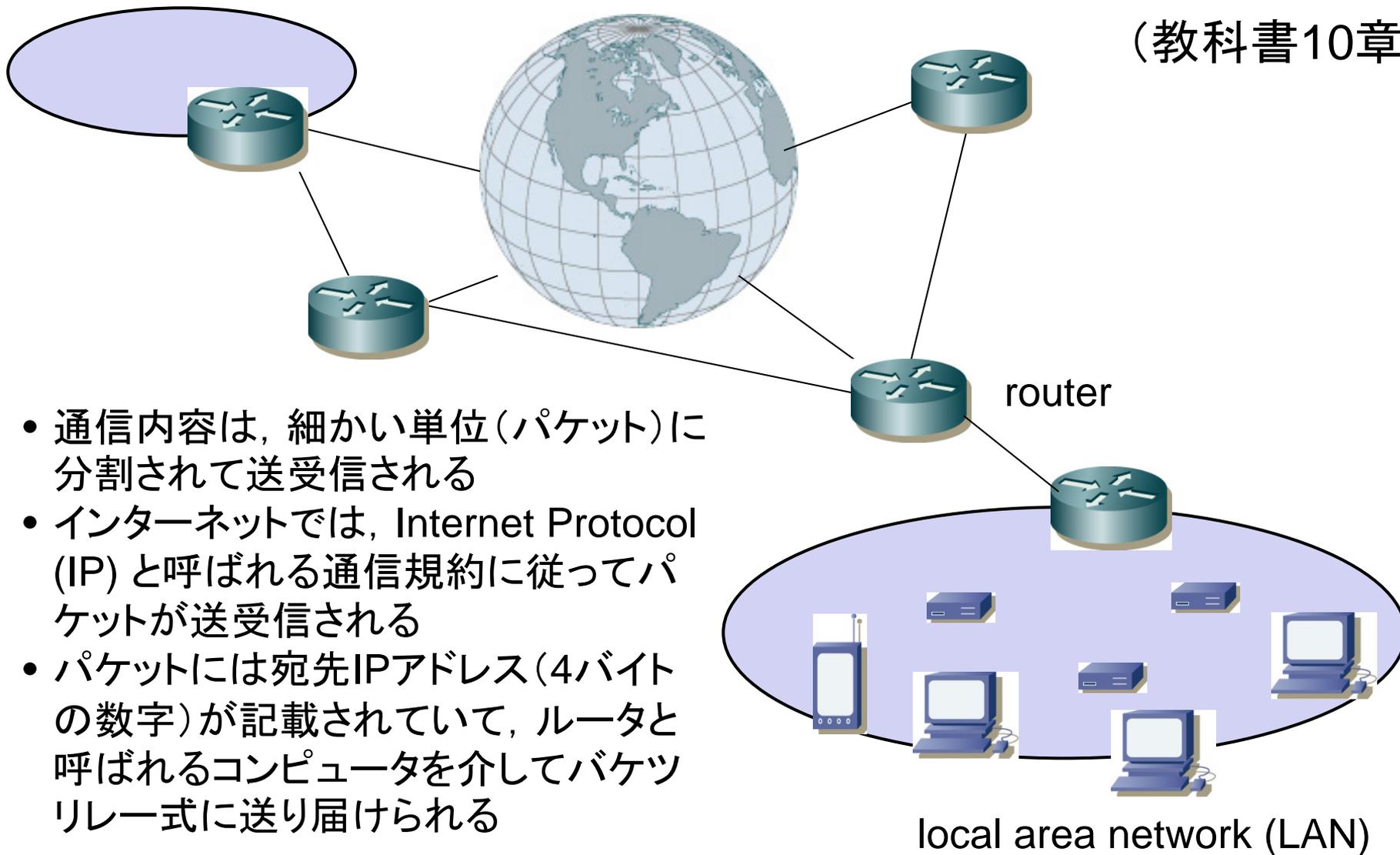

- 通信内容は、細かい単位(パケット)に分割されて送受信される
- インターネットでは、Internet Protocol (IP) と呼ばれる通信規約に従ってパケットが送受信される
- パケットには宛先IPアドレス(4バイトの数字)が記載されていて、ルータと呼ばれるコンピュータを介してパケットリレー式に送り届けられる

Windows 10 のコントロールパネル → ネットワークとインターネット
→ 状態 → ネットワークのプロパティを表示

IPv4 アドレス:	10.240.10.191/24
IPv6 アドレス:	fe80::d461:31eb:2998
デフォルト ゲートウェイ:	10.240.10.1

「/24」はサブネットマスク長

(自分の)アドレス	00001010 . 11110000 . 00001010 . 10111111
サブネットマスク	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

- 自分のアドレスとサブネットマスクのビットごとANDと、宛先アドレスとサブネットマスクのビットごとANDを比較する。等しければ同じLANの中にいるので、LAN内で定められた手順によって通信する
- 等しくなければ、デフォルトゲートウェイ(デフォルトルータ)として設定されているルータへ送信して、あとは任せる

デフォルトゲートウェイ	00001010 . 11110000 . 00001010 . 00000001
-------------	---

練習問題

1. 16ビットの値 x が与えられたとき, 上位 12 ビットと下位 4 ビットを入れ替えた結果を変数 y に得る処理を, シフト演算とビットごと論理演算の組合せで実現せよ. (このような処理は「4 ビット右ローテート」と呼ばれる)
2. 16ビットの値が与えられたとき, 下位から 7 ビット目 (ただし LSB を1 ビット目と数えることにする) の値を変数 y に得る処理を, (if 文などを使わずに) シフト演算とビットごと論理演算の組合せで実現せよ.

解答例

1. C言語であれば, 以下のような処理で実現できる. 一通りとは限らない

```
unsigned short x, y;
```

```
...
```

```
y = (x << 12) | (x >> 4);
```

2. $y = (x \gg 6) \& 1;$

あるいは

```
y = (x & (1 << 6)) >> 6;
```